

Laboratorio II, modulo 2 2015-2016



Elettronica digitale

(cfr. <http://physics.ucsd.edu/~tmurphy/phys121/phys121.html>)

ADC (I)

- Dal punto di vista funzionale gli ADC sono dei *classificatori*:
 - L'intervallo di variabilità del segnale V_x viene diviso in n intervalli, detti *canali*, di ampiezza costante K . Definiamo quindi $V_i = K i + V_0$
 - Il segnale in ingresso V_x viene *classificato* nel canale i -esimo se è verificata la relazione
$$V_{i-1} < V_x < V_i$$
 - Inevitabilmente si ha un errore di quantizzazione



ADC (2)

  

Comparatori


- è spesso utile generare un segnale elettrico “forte” associato con un certo evento (cfr. *trigger*)
- possiamo utilizzare un comparatore per confrontare un segnale con una certa soglia
 - può essere una temperatura, una pressione, etc...: qualsiasi cosa che possa essere trasformata in un voltaggio
- possiamo utilizzare un operazionale invertente senza feedback
 - input invertente alla soglia
 - input non-invertente collegato al segnale da testare
 - l’operazionale farà uscire un segnale (a fondo scala) negativo se il segnale è $<$ della soglia, positivo se il segnale è $>$ della soglia
- purtroppo l’operazionale è lento (basso “slew rate”)
 - $15 \text{ V}/\mu\text{s}$ significa $2 \mu\text{s}$ per arrivare a fondo scala se alimentato $\pm 15 \text{ V}$

Esempio (reale) di comparatore

  

- quando $V_{in} < V_{ref}$, V_{out} è “pulled-up” (attraverso il resistore di “pull-up”, usualmente $1\text{ k}\Omega$ o più)
 - questa configurazione è chiamata a “collettore aperto”: l’uscita è il collettore di un transistor npn. In saturazione è tirata verso l’emettitore (ground), ma se non c’è corrente di base il collettore è tirato al voltaggio di pull-up
- l’uscita è una versione “digitale” del segnale
 - i valori “alto” e “basso” sono configurabili (ground e 5V, nell’esempio)
- possono essere utili anche per convertire un segnale “lento” in uno “veloce”
 - se è necessaria una maggiore precisione di “timing”

"digitale"

 

Stati logici solo due possibili stati

- 1, alto (H), vero (true)
- 0, basso (L), falso (false)


Algebra booleana

sistema matematico per l'analisi di stati logici




Porte logiche di base - OR

OR

 

$$Q = A + B$$

| A | B | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

 


$$A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$A + B = B + A$$

$$A + 1 = 1, A + A = A, A + 0 = A$$


Porte logiche di base - AND

AND

 

$$Q = A \cdot B$$

| A | B | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

 

$$A \cdot B \cdot C = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$


$$A \cdot B = B \cdot A$$

$$A \cdot 1 = A, A \cdot A = A, A \cdot 0 = 0$$

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

Porte logiche di base - NOT

NOT

 

| A | Q |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

$$\overline{\overline{A}} = A$$

$$\overline{\overline{A}} + A = 1$$

$$\overline{\overline{A}} \cdot A = 0$$

$$A + \overline{\overline{A}} \cdot B = A + B$$


sapendo che

$$B + 1 = 1, A \cdot 1 = A, \overline{\overline{A}} + A = 1$$

$$A + \overline{\overline{A}} \cdot B = A \cdot (B + 1) + \overline{\overline{A}} \cdot B = A \cdot B + A + \overline{\overline{A}} \cdot B = (A + \overline{\overline{A}}) \cdot B + A = B + A = A + B$$


Porte logiche di base - NAND

NAND

 

$$Q = \overline{A \cdot B}$$


| A | B | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

 

porta universale


Porte logiche di base - NOR

NOR

 


$$Q = \overline{A + B}$$

| A | B | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

 

Porte logiche di base - XOR


XOR

 

$$Q = A \oplus B$$


| A | B | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

OR esclusivo

 

Manipolazione dati

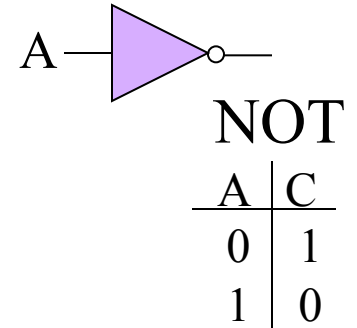- tutta la “manipolazione” è basata sulla *logica*
- la logica segue regole ben precise, producendo uscite deterministiche, funzione solamente degli input



AND

| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

OR

| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

XOR






| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

NAND

| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

NOR

| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

     

la “palletta” significa (e.g., NOT AND → NAND)

Algebra Booleana

| A | B | C | $f(A, B, C)$ |
|---|---|---|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Prima forma canonica (esempio)

$$f(A, B, C) = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot B \cdot C) + (A \cdot B \cdot \bar{C}) + (A \cdot B \cdot C)$$

Ogni riga come prodotto (AND) dei termini naturali (se 1) o complementati (se 0)

Somma (OR) delle righe con valore pari a 1.

Seconda forma canonica (esempio)

$$f(A, B) = (A + B)(\bar{A} + B)(\bar{A} + \bar{B})$$

Ogni riga come somma (OR) dei termini naturali (se 1) o complementati (se 0)

Prodotto (AND) delle righe con valore pari a 0.


| A | B | $f(A, B)$ |
|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |


Algebra Booleana

Algebra booleana

trasformare una funzione logica in un' altra di più facile implementazione hardware

Teoremi di De Morgan

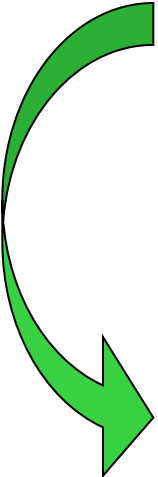
$$\overline{A \cdot B \cdot C \cdot \dots\dots} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \dots\dots$$

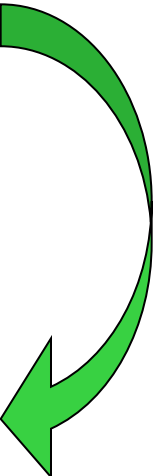
$$\overline{A + B + C + \dots} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \dots\dots$$


Il complemento dell' AND di più variabili logiche è dato dall' OR dei complementi

Il complemento dell' OR di più variabili logiche è dato dall' AND dei complementi

Algebra Booleana

 Un circuito AND per logica positiva funziona come un OR per logica negativa




non è necessario usare i tre circuiti di base



bastano due




OR e NOT oppure AND e NOT

 
  
$$\overline{\overline{A + B}} \Leftrightarrow A \cdot B$$


 
$$\overline{\overline{A \cdot B}} \Leftrightarrow A + B$$





Tutta la logica con la sola NAND

NAND

| AB | C |
|-----|---|
| 0 0 | 1 |
| 0 1 | 1 |
| 1 0 | 1 |
| 1 1 | 0 |


NOT

| A | C |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

  


AND

| AB | C |
|-----|---|
| 0 0 | 0 |
| 0 1 | 0 |
| 1 0 | 0 |
| 1 1 | 1 |

 


OR

| AB | C |
|-----|---|
| 0 0 | 0 |
| 0 1 | 1 |
| 1 0 | 1 |
| 1 1 | 1 |

 


NOR

| AB | C |
|-----|---|
| 0 0 | 1 |
| 0 1 | 0 |
| 1 0 | 0 |
| 1 1 | 0 |

 

Tutta la logica con la sola NAND

 

$$\text{XOR} = (\text{A NAND B}) \text{ AND } (\text{A OR B})$$

- la OR già sappiamo come farla di sole porte NAND
- 6 NAND in totale: 3 per la OR, 2 per la AND e 1 per la NAND
- questa è una XNOR, che utilizzando un'altra NAND viene negato

Famiglie logiche

Famiglie logiche più diffuse e usate

- **CMOS** (Complementary MOS)
- **NMOS** (MOSFET a canale n)
- **TTL** (Transistor-Transistor Logic)
- **ECL** (Emitter Coupled Logic)



transistor **FET**

transistor **BJT**

Le porte logiche possono essere fabbricate con le varie tecnologie in un singolo chip con stesse funzioni, compatibili

numero di porte →

SSI small scale integration (1-10 gates)

MSI medium scale integration (10-100 gates)

LSI large scale integration ($\sim 10^3$)

VLSI very large scale integration ($\sim 10^6$)

ULSI ultra large scale integration ($> 10^6$)

Famiglie logiche

- **TTL:** Transistor-Transistor Logic, basato sul BJT
 - output: '1' logico: $V_{OH} > 3.3 \text{ V}$; '0' logico: $V_{OL} < 0.35 \text{ V}$
 - input: '1' logico: $V_{IH} > 2.0 \text{ V}$; '0' logico: $V_{IL} < 0.8 \text{ V}$
 - zona "morta" fra 0.8V e 2.0 V
- **CMOS:** Complimentary MOSFET
 - output: '1' logico: $V_{OH} > 4.7 \text{ V}$; '0' logico: $V_{OL} < 0.2 \text{ V}$
 - input: '1' logico: $V_{IH} > 3.7 \text{ V}$; '0' logico: $V_{IL} < 1.3 \text{ V}$
 - zona "morta" fra 1.3V e 3.7 V



L'uscita di un CMOS è TTL-compatibile

Confronto famiglie logiche

| | TTL | CMOS | ECL |
|--|------|------|------|
| tensione massima di alimentazione | 5 | 5 | -5.2 |
| valore massimo V_{in} identificato come 0 | 0.8 | 1.3 | -1.4 |
| valore minimo V_{in} identificato come 1 | 2.0 | 3.7 | -1.2 |
| valore massimo V_{out} identificato come 0 | 0.35 | 0.2 | -1.7 |
| valore minimo V_{out} identificato come 1 | 3.3 | 4.7 | -0.9 |

Interruttori MOSFET

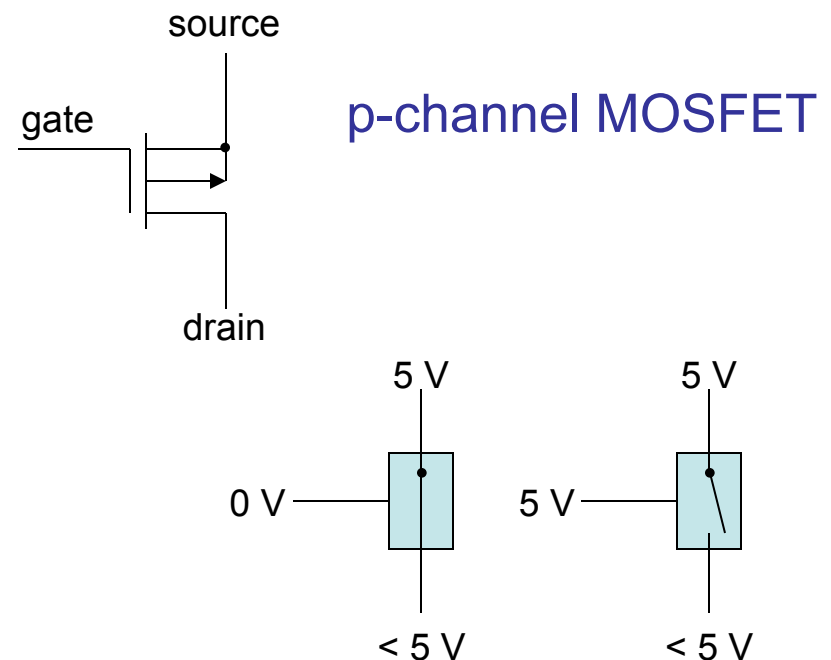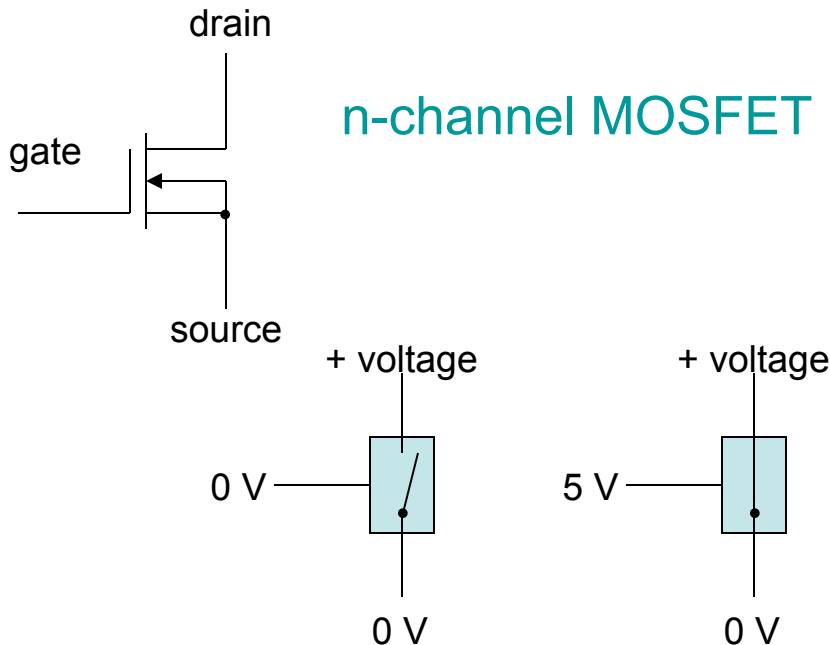
- i MOSFET, utilizzati nei circuiti di logica, agiscono come interruttori controllati con un voltaggio
 - n-channel MOSFET è chiuso (conduce) quando è applicato un voltaggio positivo (+5V), aperto quando il voltaggio è nullo
 - p-channel MOSFET è aperto quando è applicato un voltaggio positivo (+5V), chiuso (conduce) quando il voltaggio è nullo




Invertitore (NOT)

Realizzazione: è di fatto un interruttore



logica TTL (BJT)

 

logica NMOS (MOSFET)

 


Invertitore (NOT) MOSFET:

 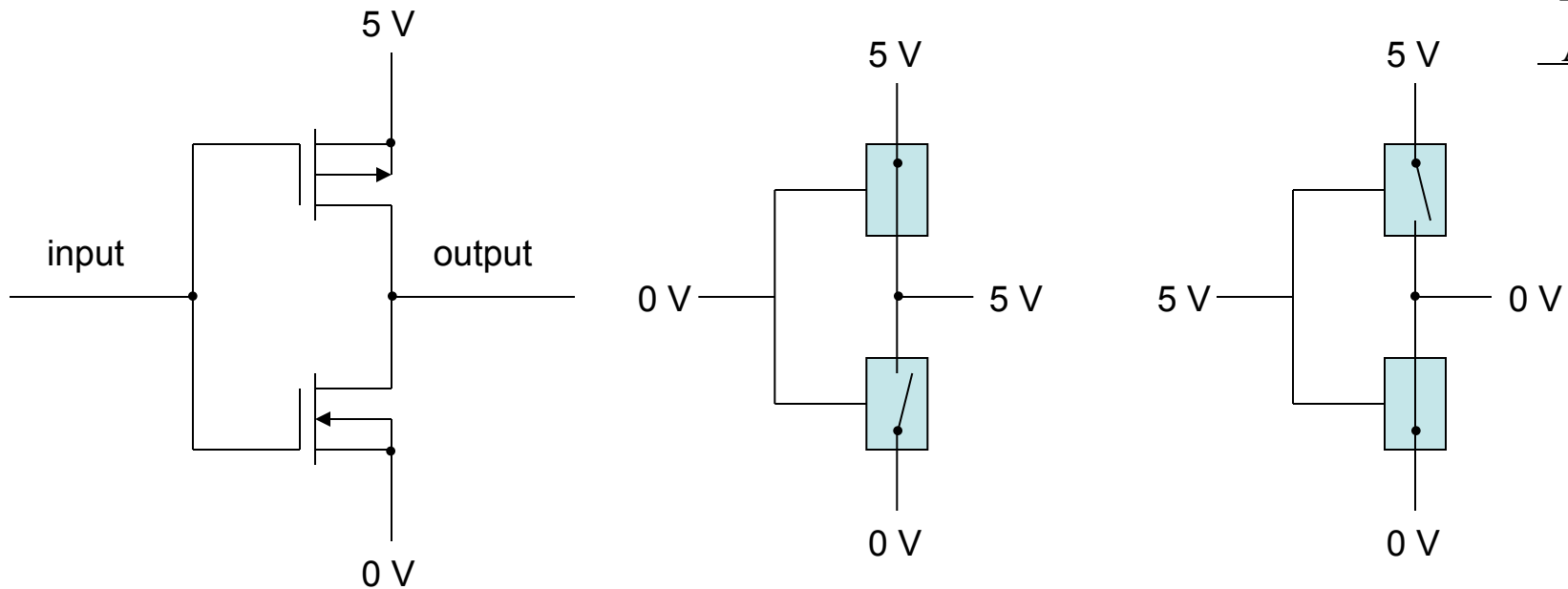

- 0V come input “apre” il FET in basso (n-channel) ma “chiude” quello in alto (p-channel) → l’output è a +5V
- 5V come input “chiude” il FET in basso (n-channel) ma “apre” quello in alto (p-channel) → l’output è a 0V

→ l’effetto netto è l’inversione logica: $0 \rightarrow 5$; $5 \rightarrow 0$


NAND MOSFET:

 

- Entrambe gli input a 0V:
 - i due FET in basso **OFF**, i due in alto **ON**
 - uscita “alta”
- Entrambe gli input a 5V:
 - i due FET in basso **ON**, i due in alto **OFF**
 - uscita “bassa”
- IN A a 5V, IN B a 0V:
 - alto a sinistra **OFF**, più basso **ON**
 - alto a destra **ON**, in mezzo **OFF**
 - uscita “alta”
- IN A a 0V, IN B a 5V:
 - opposto rispetto a prima
 - uscita “alta”


NAND

| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

 


NOR MOSFET:

la NAND sottosopra...

 

- Entrambe gli input a 0V:
 - i due FET in basso **OFF**, i due in alto **ON**
 - output “alto”
- Entrambe gli input a 5V:
 - i due FET in basso **ON**, i due in alto **OFF**
 - output “basso”
- IN A a 5V, IN B a 0V:
 - basso a sinistra **OFF**, basso destra **ON**
 - più alto **ON**, in mezzo **OFF**
 - output “basso”
- IN A a 0V, IN B a 5V:
 - opposto rispetto a prima
 - output “basso”

| NOR | | |
|-----|---|---|
| A | B | C |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

 

Aritmetica


- sommiamo due numeri binari:

$$00101110 = 46$$

$$+ \underline{01001101} = 77$$


$$01111011 = 123$$

 - come lo abbiamo fatto? Definiamo le nostre “regole”:
 $0 + 0 = 0$; $0 + 1 = 1 + 0 = 1$; $1 + 1 = 10$ (2): (0, riporto 1);
 $1 + 1 + (1 \text{ di riporto}) = 11$ (3): (1, riporto 1)
- proviamo ad associare una porta logica a queste “regole”
 - essendo una somma pensiamo subito alla OR
 - il caso “ $1+1=0$ (riporto1)’ si adatta meglio alla XOR
 - ancora manca la gestione del riporto



| XOR | | |
|-----|---|---|
| A | B | C |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |


Half Adder

 

| A | B | S | R |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

XOR

AND

 

$$S = A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$



$$R = A \cdot B$$

Half Adder

Somma binaria è analoga alla somma decimale:

- 1) sommare i due bit corrispondenti al digit 2^n
- 2) sommare il risultato al riporto dal digit 2^{n-1}

Il circuito sommatore a due ingressi è detto Half Adder
ne occorrono due per fare una somma completa

due input  i bit da sommare
due output  la somma e il riporto

può essere costruito con i circuiti di base

Full Adder

Tabella di verità della somma di 3 bit

| A_n | B_n | R_{n-1} | S_n | R_n |
|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Full Adder

Espressione booleana corrispondente alla tabella di verità

$$S_n = \overline{A_n} \overline{B_n} R_{n-1} + \overline{A_n} B_n \overline{R_{n-1}} + A_n \overline{B_n} \overline{R_{n-1}} + A_n B_n R_{n-1}$$

$$R_n = \overline{A_n} B_n R_{n-1} + A_n \overline{B_n} R_{n-1} + A_n B_n \overline{R_{n-1}} + A_n B_n R_{n-1}$$

possiamo riscrivere R_n , sapendo che $Q+Q+Q = Q$

$$R_n = (\overline{A_n} B_n R_{n-1} + A_n B_n R_{n-1}) + (A_n \overline{B_n} R_{n-1} + A_n B_n R_{n-1}) + (A_n B_n \overline{R_{n-1}} + A_n B_n R_{n-1})$$

$$R_n = (\overline{A_n} + A_n) B_n R_{n-1} + (\overline{B_n} + B_n) A_n R_{n-1} + (\overline{R_{n-1}} + R_{n-1}) A_n B_n$$

$$R_n = B_n R_{n-1} + A_n R_{n-1} + A_n B_n = \boxed{A_n B_n + (A_n + B_n) R_{n-1}}$$

Full Adder

possiamo riscrivere la somma S_n

$$S_n = R_{n-1} \left(A_n B_n + \overline{A_n} \overline{B_n} \right) + \overline{R_{n-1}} \left(\overline{A_n} B_n + A_n \overline{B_n} \right)$$

ma

$$\begin{aligned} \left(A_n B_n + \overline{A_n} \overline{B_n} \right) &= \overline{A_n \oplus B_n} \\ \left(\overline{A_n} B_n + A_n \overline{B_n} \right) &= A_n \oplus B_n \end{aligned}$$


quindi

$$S_n = R_{n-1} \cdot \overline{A_n \oplus B_n} + \overline{R_{n-1}} \cdot A_n \oplus B_n$$

$$S_n = R_{n-1} \oplus (A_n \oplus B_n)$$


Full Adder - circuito

$$R_n = A_n B_n + (A_n + B_n) R_{n-1}$$

 

$$S_n = R_{n-1} \oplus (A_n \oplus B_n)$$

Aritmetica binaria vs transistor

 



| Input | | | Intermedi | | | | Output | |
|-------|---|-----------------|-----------|---|---|---|--------|------------------|
| A | B | C _{in} | E | F | H | G | D | C _{out} |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- ogni cifra richiede 6 porte
- ogni porta ha ~ 6 transistor
- ~ 36 transistor per cifra


Full Adder

3 input e 2 output

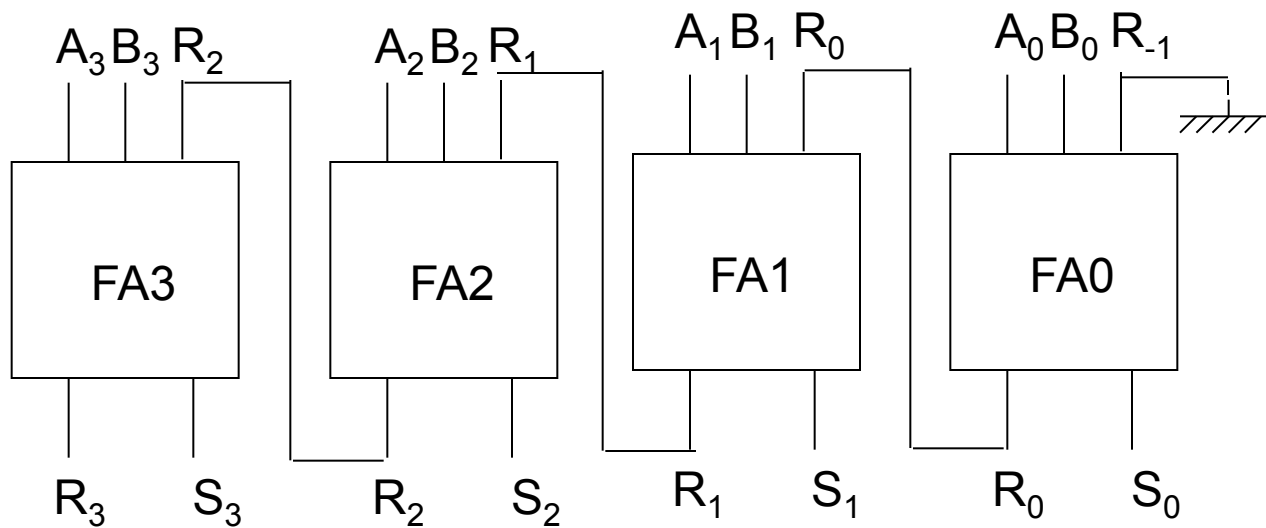 Una somma di 4 bit può essere eseguita in parallelo usando 4 Full Adders



Aritmetica binaria a 8 bit (in cascata)

 



MSB = Most Significant Bit

$$\begin{array}{r}
 11 \\
 00101110 = 46 \\
 + 01001101 = 77 \\
 \hline
 01111011 = 123
 \end{array}$$

- il riporto è utilizzato nel successivo stadio
- somma di due numeri a 8 bit
- ~300 transistor per fare questa operazione di base. Poi ci sono -, ×, /, etc...

LSB = Least Significant Bit

Somma seriale

 
 


Una unità di ritardo in più
 $D = T$ fra gli impulsi



impulso di riporto in tempo
con i bit da sommare

Nomenclatura circuiti

  

AA 74 AAA XXX P

due lettere indicano la casa costruttrice

74, sempre uguale

tre lettere che indicano la sottofamiglia

numeri indicano la funzione del circuito

lettere che identificano il contenitore
(packaging)

SN74ALS245N

significa che è fatto dalla Texas Instruments (SN), è un TTL con range di temperatura commerciale (74), è della famiglia "Advanced Low-power Schottky" (ALS), ed è un buffer bi-direzionale a 8 bit, in un package plastico di tipo through-hole DIP (N).

Sottofamiglia TTL

