

Esercizio n° 4

- Si realizzi il montaggio, basato sul transistor, mostrato nella pagina successiva e se ne descriva il funzionamento
- Si caratterizzi l'amplificatore anche al variare della frequenza

