

Laboratorio di Elettronica e Tecniche di Acquisizione Dati 2023-2024

Elettronica digitale (2^a parte)

(cfr. <http://physics.ucsd.edu/~tmurphy/phys121/phys121.html>
https://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_device)

Famiglie logiche

Famiglie logiche più diffuse e usate

- **CMOS** (Complementary MOS)
- **NMOS** (MOSFET a canale n)
- **TTL** (Transistor-Transistor Logic)
- **ECL** (Emitter Coupled Logic)



transistor **FET**

transistor **BJT**

Le porte logiche possono essere fabbricate con le varie tecnologie in un singolo chip con stesse funzioni, compatibili

numero di porte



SSI small scale integration (1-10 gates)

MSI medium scale integration (10-100 gates)

LSI large scale integration ($\sim 10^3$)

VLSI very large scale integration ($\sim 10^6$)

ULSI ultra large scale integration ($> 10^6$)

Famiglie logiche


- **TTL**: Transistor-Transistor Logic, basato sul BJT
 - output: '1' logico: $V_{OH} > 3.3 \text{ V}$; '0' logico: $V_{OL} < 0.35 \text{ V}$
 - input: '1' logico: $V_{IH} > 2.0 \text{ V}$; '0' logico: $V_{IL} < 0.8 \text{ V}$
 - zona "morta" fra 0.8V e 2.0 V
- **CMOS**: Complimentary MOSFET
 - output: '1' logico: $V_{OH} > 4.7 \text{ V}$; '0' logico: $V_{OL} < 0.2 \text{ V}$
 - input: '1' logico: $V_{IH} > 3.7 \text{ V}$; '0' logico: $V_{IL} < 1.3 \text{ V}$
 - zona "morta" fra 1.3V e 3.7 V

L'uscita di un CMOS è TTL-compatibile

Confronto famiglie logiche

	TTL	CMOS	ECL
tensione massima di alimentazione	5	5	-5.2
valore massimo V_{in} identificato come 0	0.8	1.3	-1.4
valore minimo V_{in} identificato come 1	2.0	3.7	-1.2
valore massimo V_{out} identificato come 0	0.35	0.2	-1.7
valore minimo V_{out} identificato come 1	3.3	4.7	-0.9

Nomenclatura circuiti

 

AA 74 AAA XXX P

due lettere indicano la casa costruttrice

74, sempre uguale

tre lettere che indicano la sottofamiglia

numeri indicano la funzione del circuito


lettere che identificano il contenitore
(packaging)

SN74ALS245N

significa che è fatto dalla Texas Instruments (SN), è un TTL con range di temperatura commerciale (74), è della famiglia “Advanced Low-power Schottky” (ALS), ed è un buffer bi-direzionale a 8 bit, in un package plastico di tipo through-hole DIP (N).


Full Adder

$$R_n = A_n B_n + (A_n + B_n) R_{n-1}$$

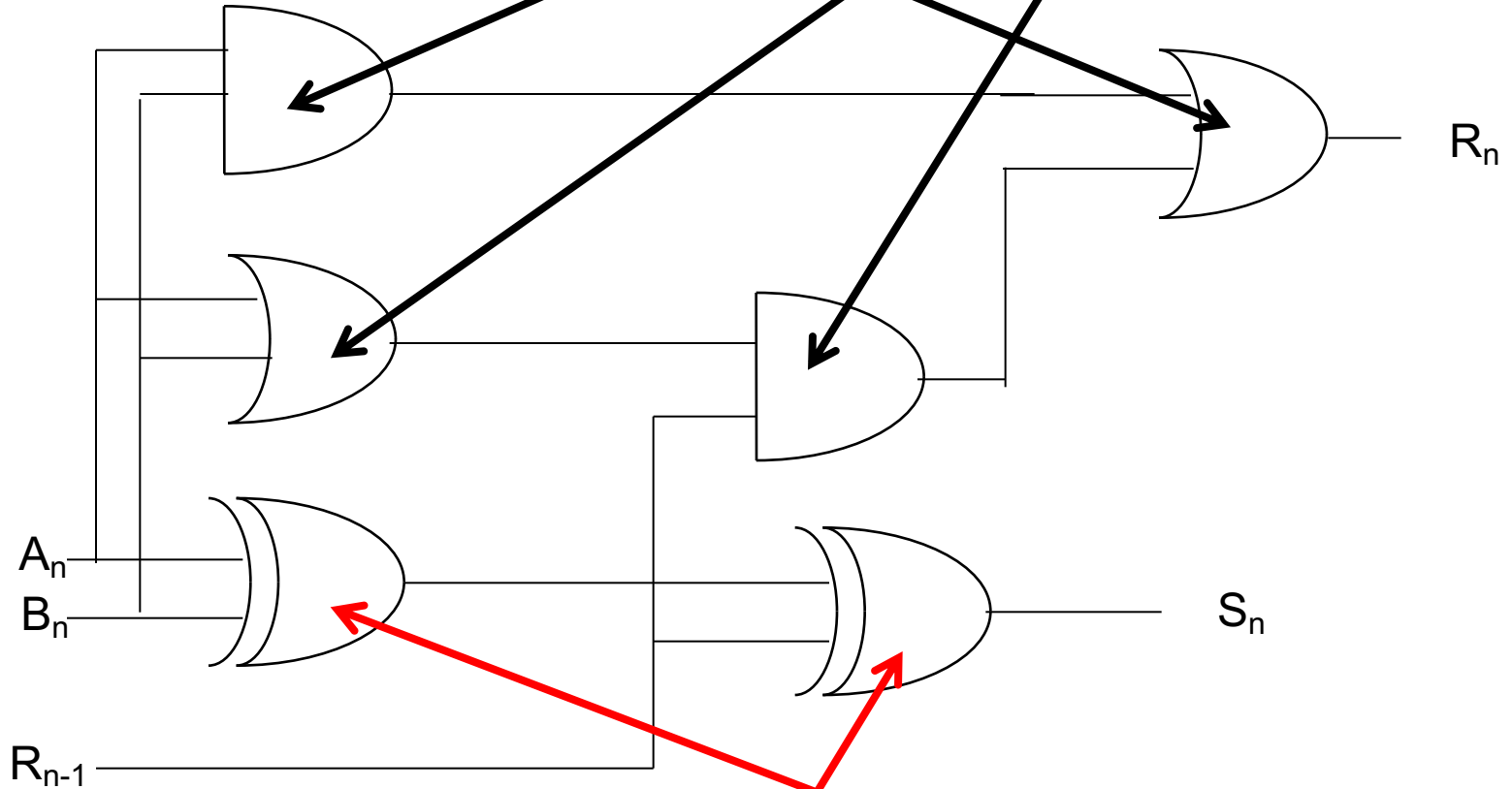


$$S_n = R_{n-1} \oplus (A_n \oplus B_n)$$

Full Adder - NAND

 


Logica programmabile

 

gli elementi programmabili (raffigurati come fusibili) "abilitano" o disabilitano" gli elementi (o i loro negati) dentro la AND (poi in OR fra loro)

Simplified programmable logic device


Logica programmabile

 


anche in questo
esempio molto
semplice c'è un
problema per i
segnali negati
(ma anche per
gli elementi
programmabili):
arrivano
leggermente
dopo gli altri

Simplified programmable logic device

Reti Logiche e Sequenziali

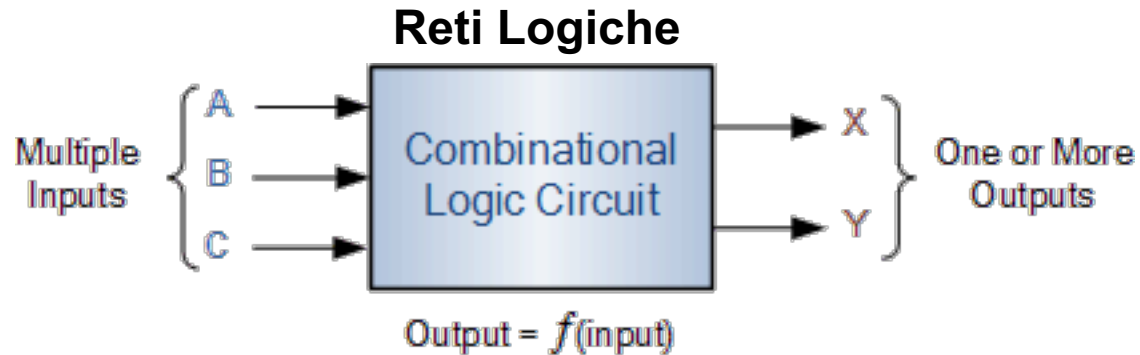

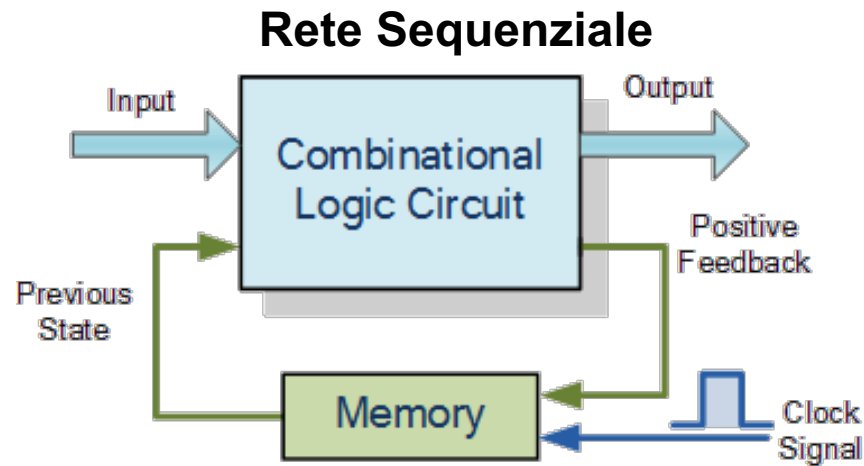- No feedback, in ogni istante l'output è funzione degli input
- Tutti i circuiti analizzati fino adesso sono reti logiche




- L'output è funzione dell'input corrente e dell'output precedente
- I (possibili) cambi di output sono definiti dal segnale di **clock**
- Il circuito ha “**memoria**” dei suoi stati precedenti

Flip Flop SR (NAND)

- FLIP FLOP:** unità di memoria fondamentale dei circuiti digitali. Elemento di base dei circuiti sequenziali. È un circuito che immagazzina l'informazione di base, (bit, 0 o 1)

SR Flip Flop (Set – Reset)

 


R	S	Q_n	\bar{Q}_n
0	0	non consentito	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q_{n-1}	\bar{Q}_{n-1}

stato "set"

stato "reset"

 - Asincrono: il cambio di stato dell'output avviene in corrispondenza al cambio di stato degli input




A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Flip Flop SR (NAND)

- FLIP FLOP:** unità di memoria fondamentale dei circuiti digitali. Elemento di base dei circuiti sequenziali. È un circuito che immagazzina l'informazione di base, (bit, 0 o 1)

SR Flip Flop (Set – Reset)

 


R	S	Q_n	\bar{Q}_n
0	0	non consentito	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q_{n-1}	\bar{Q}_{n-1}

stato "set"

stato "reset"

 - Asincrono: il cambio di stato dell'output avviene in corrispondenza al cambio di stato degli input




A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Flip Flop SR (NAND)

- FLIP FLOP:** unità di memoria fondamentale dei circuiti digitali. Elemento di base dei circuiti sequenziali. È un circuito che immagazzina l'informazione di base, (bit, 0 o 1)

SR Flip Flop (Set – Reset)

 


R	S	Q_n	\bar{Q}_n
0	0	non consentito	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q_{n-1}	\bar{Q}_{n-1}

stato "set"

stato "reset"

 - Asincrono: il cambio di stato dell'output avviene in corrispondenza al cambio di stato degli input




A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Flip Flop SR (NAND)

- FLIP FLOP:** unità di memoria fondamentale dei circuiti digitali. Elemento di base dei circuiti sequenziali. È un circuito che immagazzina l'informazione di base, (bit, 0 o 1)

SR Flip Flop (Set – Reset)

 


R	S	Q_n	\bar{Q}_n
0	0	non consentito	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q_{n-1}	\bar{Q}_{n-1}

stato "set"

stato "reset"

 - Asincrono: il cambio di stato dell'output avviene in corrispondenza al cambio di stato degli input




A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Flip Flop SR (NAND)

- FLIP FLOP:** unità di memoria fondamentale dei circuiti digitali. Elemento di base dei circuiti sequenziali. È un circuito che immagazzina l'informazione di base, (bit, 0 o 1)

SR Flip Flop (Set – Reset)

 


R	S	Q_n	\overline{Q}_n
0	0	non consentito	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q_{n-1}	\overline{Q}_{n-1}

stato "set"

stato "reset"

 - Asincrono: il cambio di stato dell'output avviene in corrispondenza al cambio di stato degli input




A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Flip Flop SR (NAND)

- FLIP FLOP:** unità di memoria fondamentale dei circuiti digitali. Elemento di base dei circuiti sequenziali. È un circuito che immagazzina l'informazione di base, (bit, 0 o 1)

SR Flip Flop (Set – Reset)

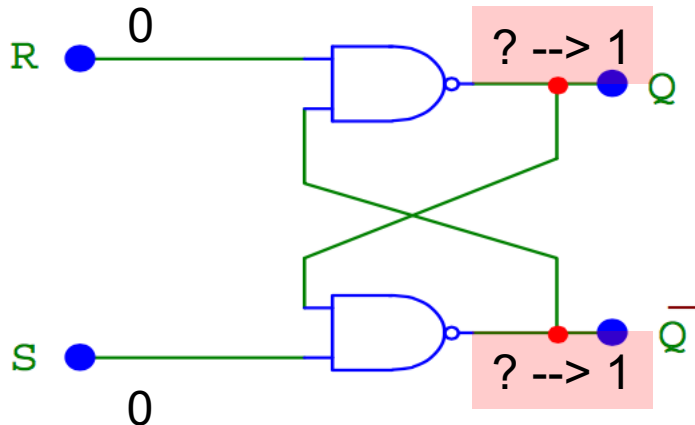

R	S	Q_n	\overline{Q}_n
0	0	non consentito	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q_{n-1}	\overline{Q}_{n-1}

stato "set"

stato "reset"

- Asincrono: il cambio di stato dell'output avviene in corrispondenza al cambio di stato degli input
- Stato $R=0, S=0$ proibito:
 $Q_n = 1, \overline{Q}_n = 1$ (i.e. non è vero che " $Q \neq \overline{Q}$ "): situazione anomala, è necessario evitare che il FF sia in questo stato


Flip Flop SR (NOR)

SR NOR latch [\[edit \]](#)

While the R and S inputs are both low, [feedback](#) maintains the Q and \bar{Q} outputs in a constant state, with \bar{Q} the complement of Q. If S (*Set*) is pulsed high while R (*Reset*) is held low, then the Q output is forced high, and stays high when S returns to low; similarly, if R is pulsed high while S is held low, then the Q output is forced low, and stays low when R returns to low.


SR latch operation^[3]

Characteristic table				Excitation table			
S	R	Q _{next}	Action	Q	Q _{next}	S	R
0	0	Q	Hold state	0	0	0	X
0	1	0	Reset	0	1	1	0
1	0	1	Set	1	0	0	1
1	1	X	Not allowed	1	1	X	0

 

Flip Flop SR - gated

SR Flip Flop

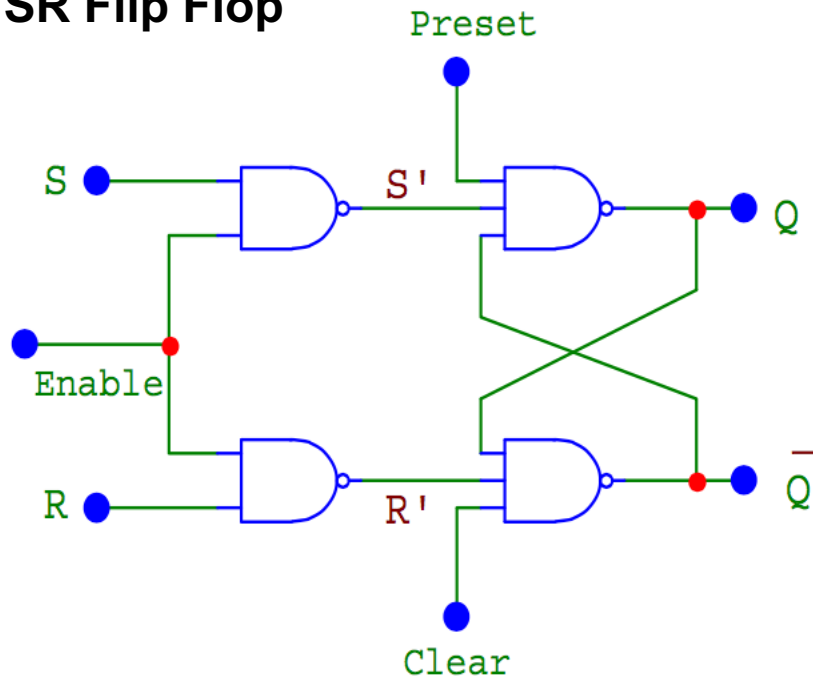


R	S	R'	S'	Q_n	\overline{Q}_n
x	x	1	1	Q_{n-1}	\overline{Q}_{n-1}
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	non consentito			

ENABLE: gate che abilita la porta:

PRESET e **CLEAR:** gate per definire lo stato iniziale del FF

Flip Flop SR - gated

SR Flip Flop

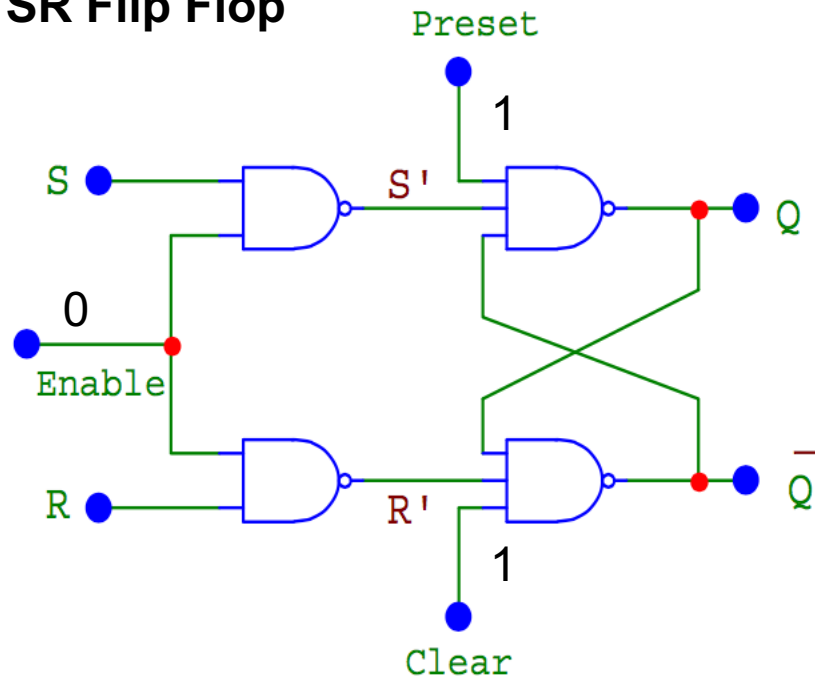


R	S	R'	S'	Q_n	\bar{Q}_n
x	x	1	1	Q_{n-1}	\bar{Q}_{n-1}
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	non consentito			

ENABLE = 0: $S'=R'=1$: FF Mantiene lo stato attuale, non risponde a variazioni di S e R



Flip Flop SR - gated

SR Flip Flop

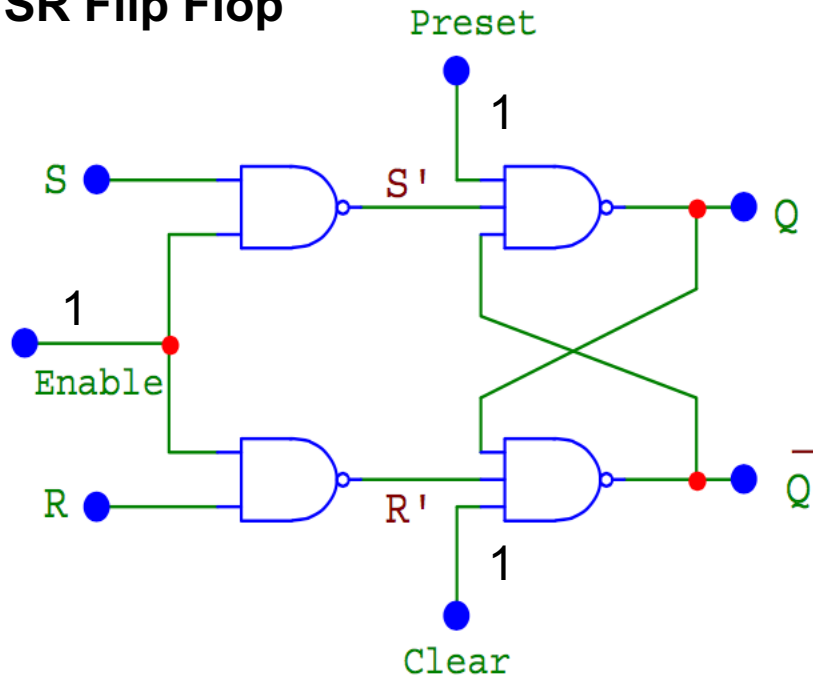


R	S	R'	S'	Q_n	\bar{Q}_n
0	0	1	1	Q_{n-1}	\bar{Q}_{n-1}
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	non consentito			

  - Il gate EN permette di controllare quando il FF può cambiare stato: quando $EN=0$, l'uscita del FF **memorizza** l'output definito nel tempo in cui $EN=1$
- Sincrono**: il cambio di stato avviene solamente quando il segnale di enable è positivo



Flip Flop SR - gated

SR Flip Flop

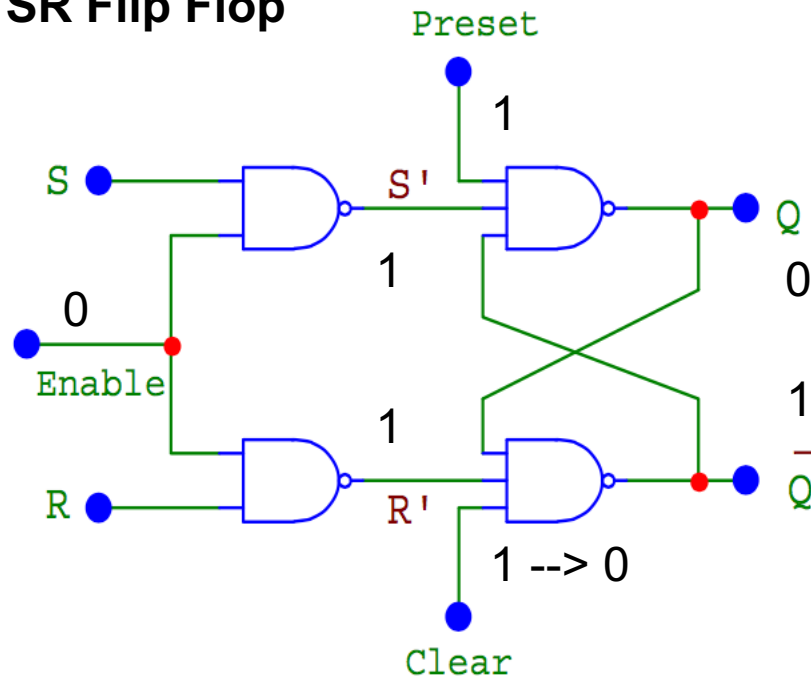


R	S	R'	S'	Q_n	\bar{Q}_n
0	0	1	1	Q_{n-1}	\bar{Q}_{n-1}
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	non consentito			

- Il gate EN permette di controllare quando il FF può cambiare stato: quando $EN=0$, l'uscita del FF **memorizza** l'output definito nel tempo in cui $EN=1$
- **Sincrono**: il cambio di stato di Q e !Q avviene solamente quando il segnale di enable è positivo

Flip Flop SR - gated

SR Flip Flop

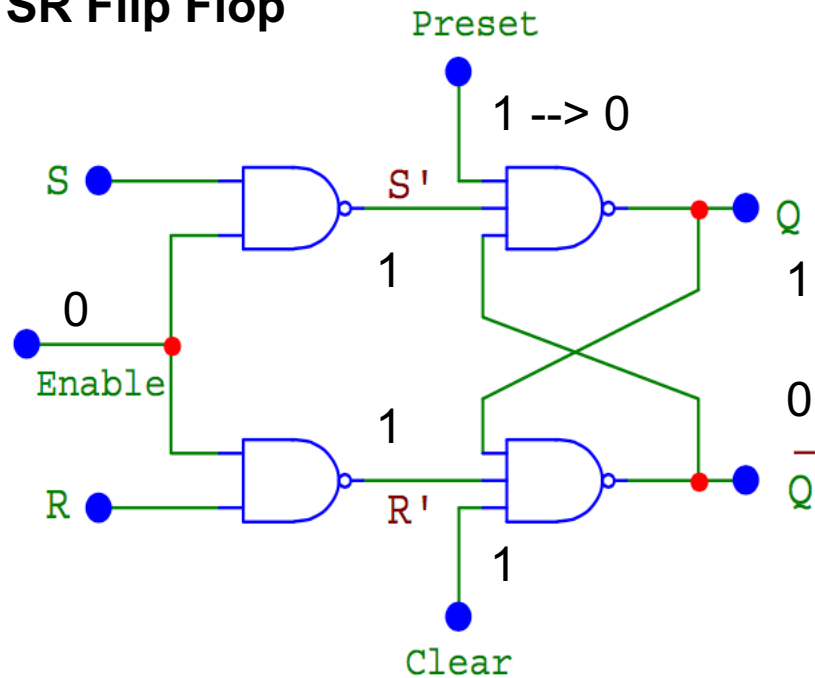

R	S	R'	S'	Q_n	\overline{Q}_n
0	0	1	1	Q_{n-1}	\overline{Q}_{n-1}
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	non consentito			

- Il gate EN permette di controllare quando il FF può cambiare stato: quando $EN=0$, l'uscita del FF **memorizza** l'output definito nel tempo in cui $EN=1$
- **Sincrono**: il cambio di stato di Q e !Q avviene solamente quando il segnale di enable è positivo
- Gli ingressi di **Preset** e **Clear** devono essere tenuti alti durante il funzionamento. Possono essere usati per definire lo stato iniziale del FF quando il segnale EN è basso ($EN=0$)

Flip Flop D

D Flip Flop

 
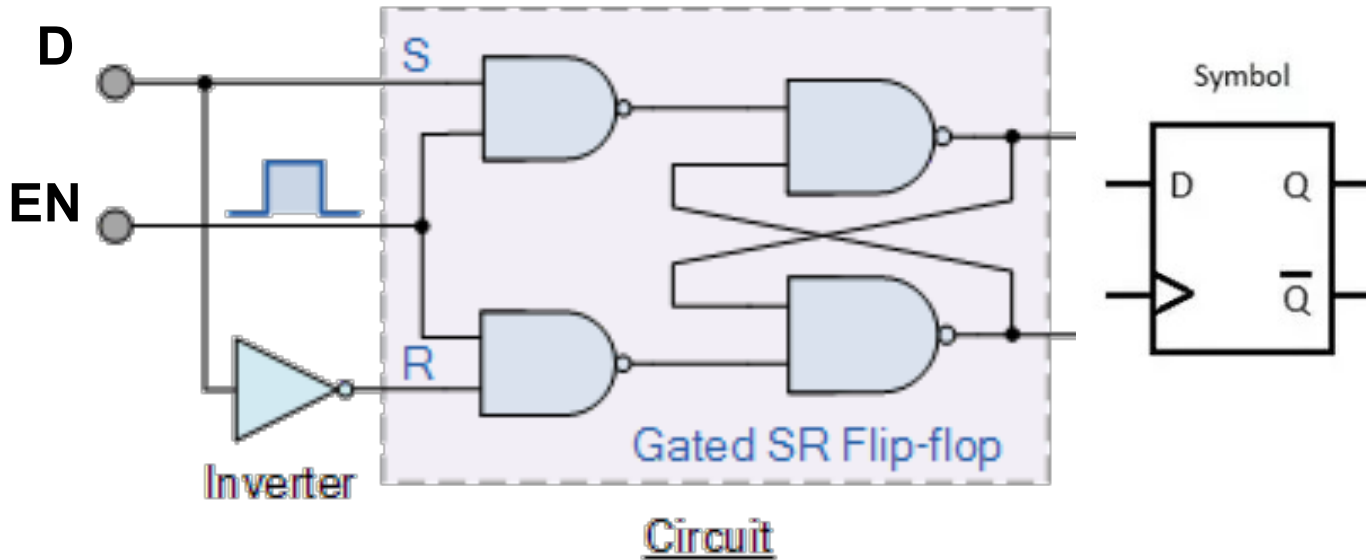



Table of truth:

clk	D	Q	\bar{Q}
0	0	Q	\bar{Q}
0	1	Q	\bar{Q}
1	0	0	1
1	1	1	0


- Grazie all'invertitore, si ha solamente $S=1, R=0$ oppure $S=0, R=1$ -> assimilabile a un unico input "D"
- Il DATO (D) viene trasferito su Q solo se il segnale di enable è alto
 - Latch FF, **Level Triggered**

Master Slave Flip Flop D

MASTER-SLAVE D Flip Flop

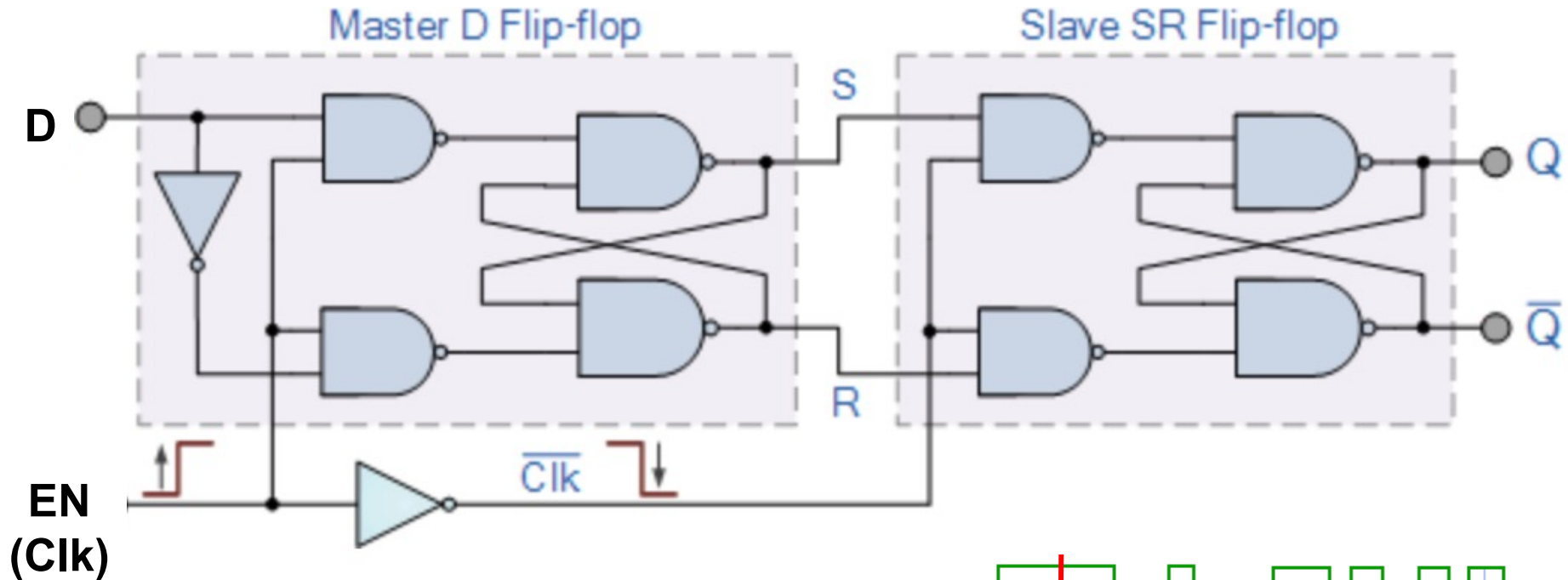

 
- Clk=1 → S e R sono settati da D.
- Clk=0 → Q e nQ sono settati da S e R.
- Il dato è trasferito a Q in un intero ciclo di clock
- **Edge Triggered**



Sistemi Logici Complessi

porte logiche + flip flop + memorie/registri --> Sistemi logici complessi

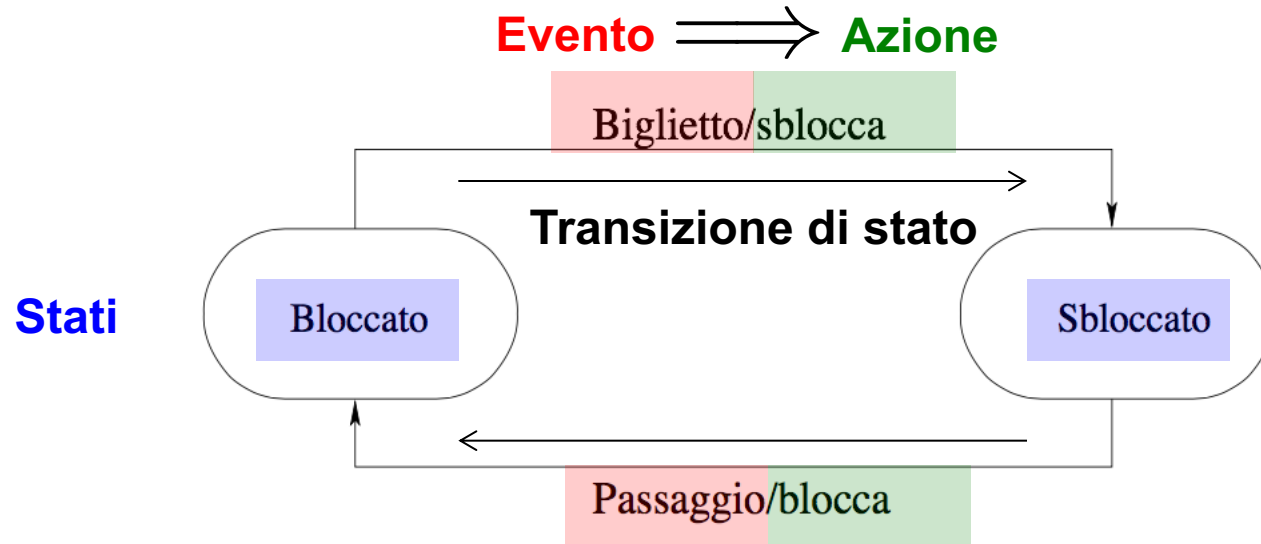FSM (Finite State Machine): sistema che può trovarsi in un numero finito di **stati** che può cambiare mediante **transizioni** triggerate da **eventi** esterni




Backup

Invertitore (NOT)

Realizzazione: è di fatto un interruttore



logica TTL (BJT)

 

- quando V_s è ~ 0 il transistor è in cut-off
 $\rightarrow I_B \sim 0$
 $\rightarrow I_C \sim 0$
 $\rightarrow V_{out}$ è “pulled up”
verso V_{CC}
- quando V_s è “grande” il transistor va in saturazione
 $\rightarrow I_C$ è massima
 $\rightarrow V_{out} \sim 0$
(dato che $V_{CC} - V_{out} = R_C * I_C$)

Interruttori MOSFET

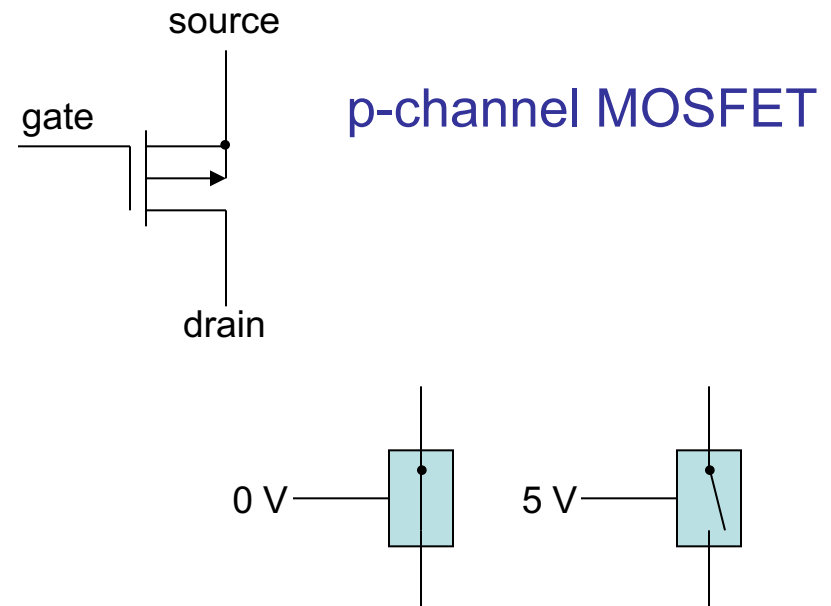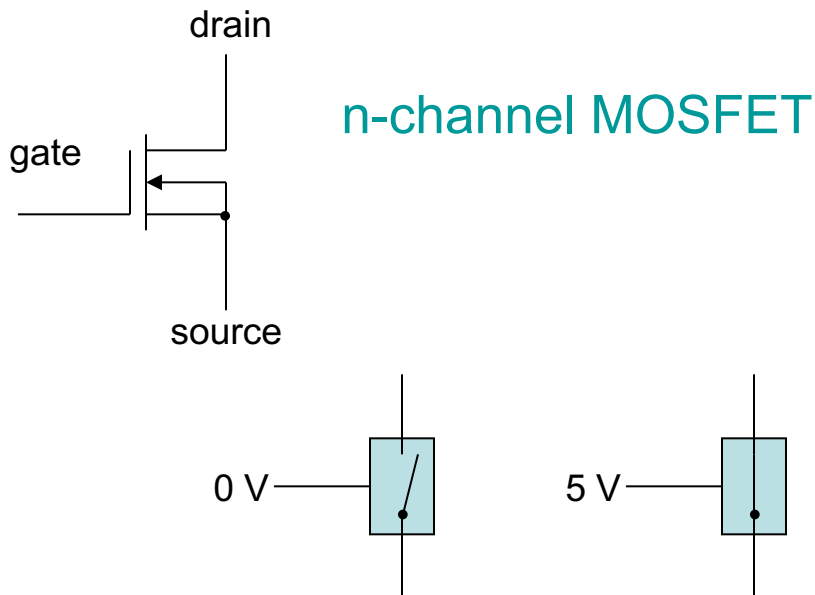
- i MOSFET, utilizzati nei circuiti di logica, agiscono come interruttori controllati con un voltaggio
 - **n-channel** MOSFET è chiuso (conduce) quando è applicato un voltaggio positivo (+5V), aperto quando il voltaggio è nullo
 - **p-channel** MOSFET è aperto quando è applicato un voltaggio positivo (+5V), chiuso (conduce) quando il voltaggio è nullo




Invertitore (NOT)

Realizzazione: è di fatto un interruttore





logica TTL (BJT)

 

logica NMOS (MOSFET)

 


Invertitore (NOT) MOSFET:

    

- 0V come input “apre” il FET in basso (n-channel) ma “chiude” quello in alto (p-channel) → l’output è a +5V
- 5V come input “chiude” il FET in basso (n-channel) ma “apre” quello in alto (p-channel) → l’output è a 0V

→ l’effetto netto è l’inversione logica: $0 \rightarrow 5$; $5 \rightarrow 0$


NAND MOSFET:

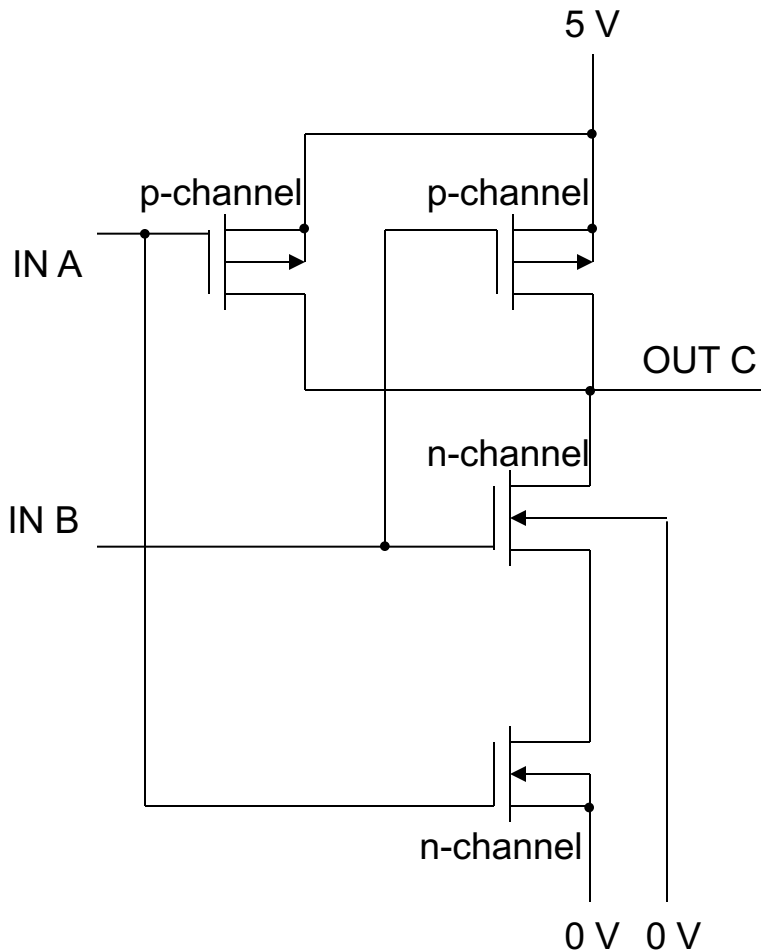

- Entrambe gli input a 0V:
 - i due FET in basso **OFF**, i due in alto **ON**
 - uscita “alta”
- Entrambe gli input a 5V:
 - i due FET in basso **ON**, i due in alto **OFF**
 - uscita “bassa”
- IN A a 5V, IN B a 0V:
 - alto a sinistra **OFF**, più basso **ON**
 - alto a destra **ON**, in mezzo **OFF**
 - uscita “alta”
- IN A a 0V, IN B a 5V:
 - opposto rispetto a prima
 - uscita “alta”


NAND

A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


NOR MOSFET:

la NAND sottosopra...

 

- Entrambe gli input a 0V:
 - i due FET in basso **OFF**, i due in alto **ON**
 - output “alto”
- Entrambe gli input a 5V:
 - i due FET in basso **ON**, i due in alto **OFF**
 - output “basso”
- IN A a 5V, IN B a 0V:
 - basso a sinistra **OFF**, basso destra **ON**
 - più alto **ON**, in mezzo **OFF**
 - output “basso”
- IN A a 0V, IN B a 5V:
 - opposto rispetto a prima
 - output “basso”

NOR		
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

Sottofamiglia TTL

